
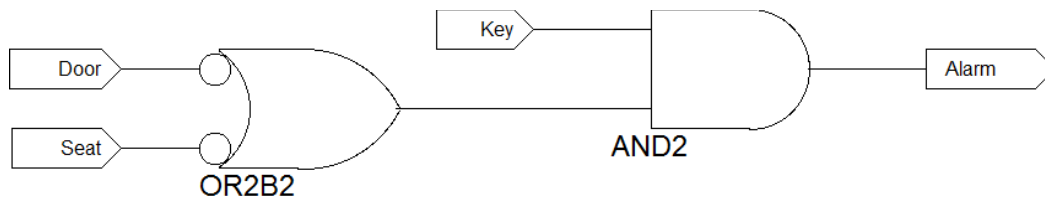


Jae Lee
ECEN 220
Lab #2 – CAD: Schematic Entry and Simulation
09/17/2013


Car Alarm Schematic

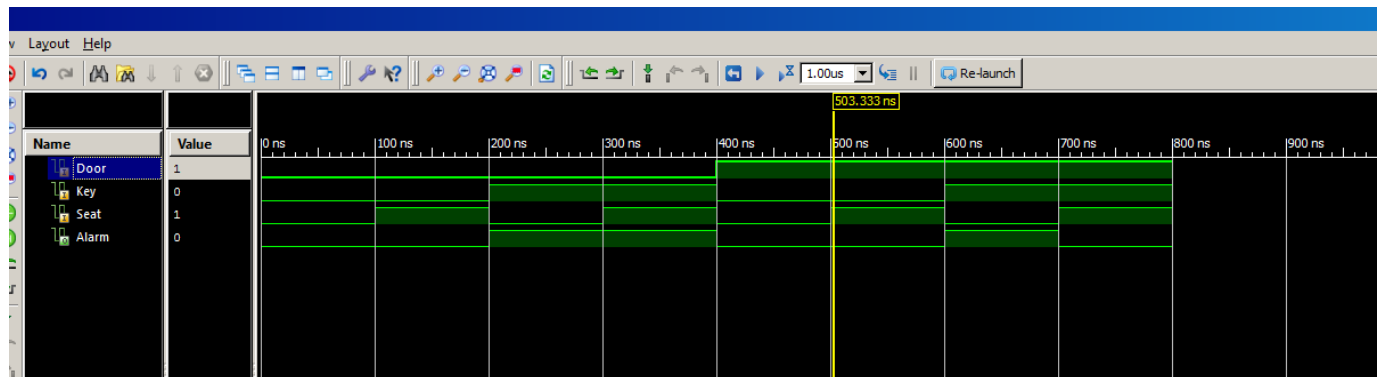


Car Alarm simulation waveform



Alarm Fan schematic

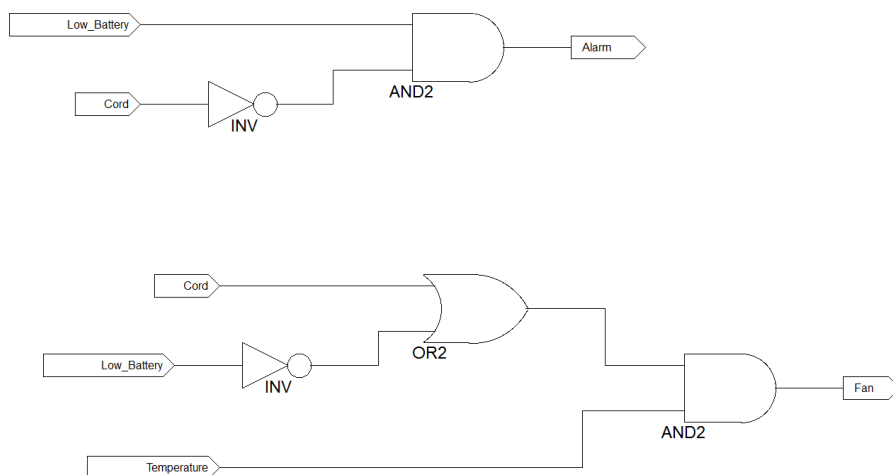


Alarm Fan Simulation waveform

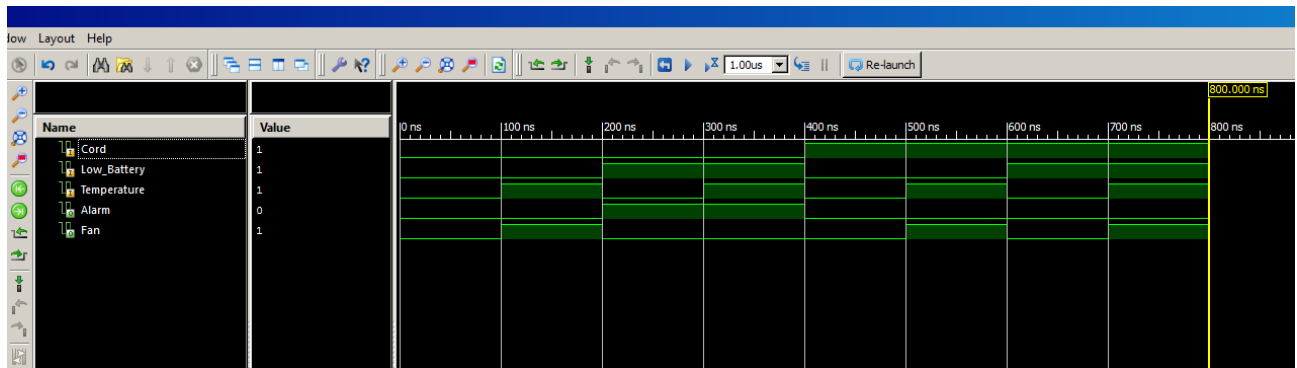


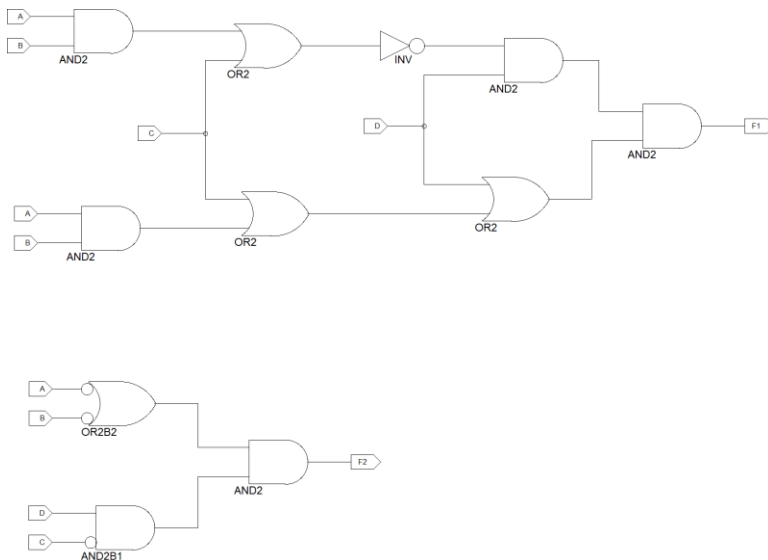Problem 2.1

Original schematic (Top) & Simplified schematic (Bottom)



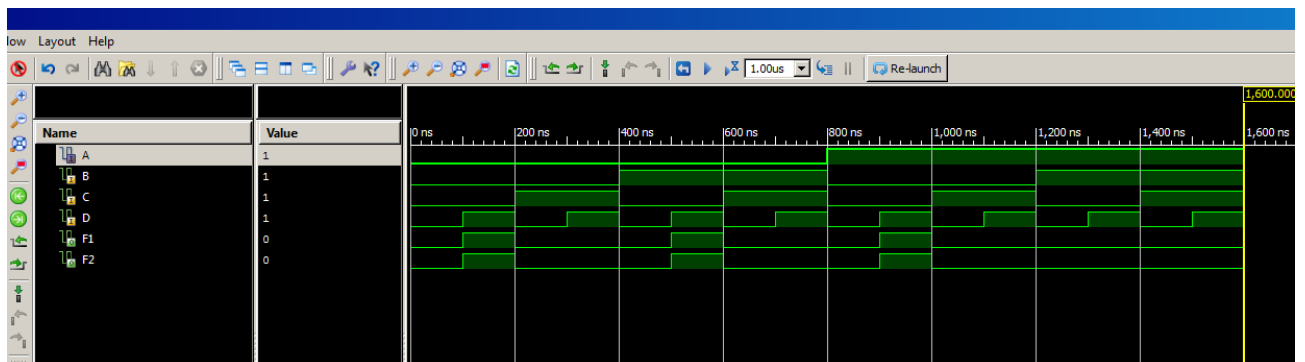Original Wave form (F1) & Simplified Wave form (F2)



Truth table


| A | B | C | D | $A'+B'$ | $C'D$ | $(A'+B')C'D$ |
|---|---|---|---|---------|-------|--------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Minimization work


$$\begin{aligned}
 F1 &= (AB+C)'D(AB+C+D) = (A'+B')C'D(AB+C+D) = (A'+B')C'(ABD+CD+D) = (A'+B')(ABC'D+C'D) \\
 &= (A'+B')(C'D)
 \end{aligned}$$

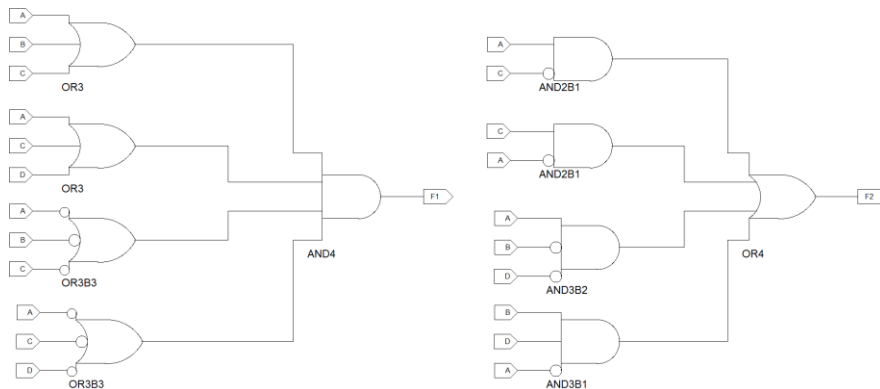Problem 2.2

Original schematic (Left) & Simplified schematic (Right)



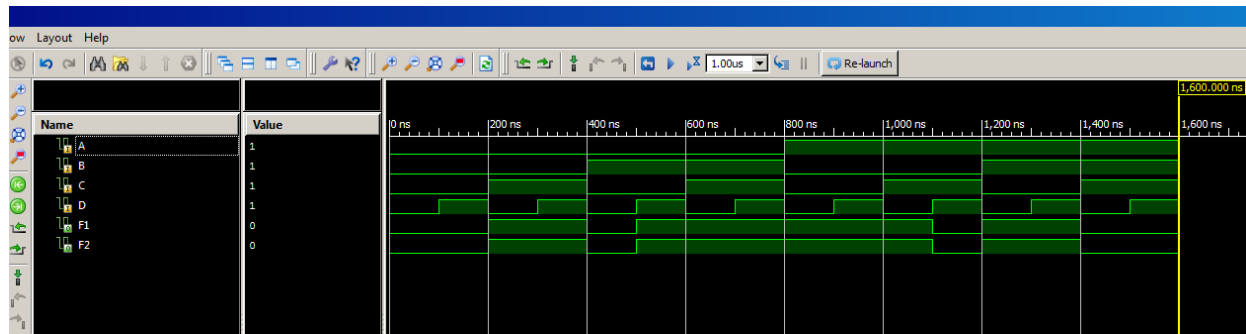Original Wave form (F1) & Simplified Wave form (F2)



Truth Table

| A | B | C | D | AC' | A'C | AB'D' | A'BD | F |
|---|---|---|---|-----|-----|-------|------|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Minimization work

$$F = (A+B+C)(A+C+D)(A'+B'+C')(A'+C'+D') = (A+(B+C)(C+D))(A'+(B'+C')(C'+D'))$$

$$= (A+C+BD)(A'+C'+B'D') = AC' + A'C + AB'D' + A'BD + \underline{B'CD'} + \underline{BC'D} \text{ (the last two terms are redundant)}$$

Anomalies

Things went pretty smooth. I just had a hard time to simplify problem 2.2. Using CAD was cool thing to do. I really enjoyed doing this lab.